

## Travail écrit 2: Système Numérique 2

2016/2017

Filière : Télécommunication

Classe : T-2a, T-2d

Date : 1 juin 2017, 13h00 à 14h35

Professeur : Fabio Cunha

Nom et prénom :


Points : 9,5 /15

Note :

4.2
 
## Problème 1 : Pipeline (4 pts) 2.5

Soit le design suivant composé de plusieurs étages combinatoires cascades:



Avec les délais respectifs pour chacun des étages:  $T_1 = 20$  ns,  $T_2 = 23$  ns,  $T_3 = 19$  ns et  $T_4 = 25$  ns. Il s'agit d'améliorer les performances du design en pipelinant le circuit, sachant que le temps pour le setup et le temps de basculement d'une bascule sont respectivement  $T_{\text{setup}} = 2$  ns et  $T_{\text{clock2q}} = 4$  ns.

- a) Est-ce que le circuit suivant se prête bien à un design pipeline ? Justifiez votre réponse avec deux arguments au minimum.

1/1 pt

$$20 + 23 + 19 + 25 = 87 \text{ ns}$$

- b) Calculez la fréquence d'horloge maximale pour assurer le bon fonctionnement de ce circuit sans pipeline.


$$\frac{1}{87ns}$$

(j'ai pas de calculatrice)

1/ 1 pt

- c) Dessinez à présent le circuit en effectuant un pipeline efficace et indiquer clairement quelles sont la (les) cellule (s) qui limitent la fréquence d'horloge du circuit pipeliné.

0.5/ 1 pts

 

La cellule qui limite le plus la fréquence est celle avec le plus long temps de délai donc stage #4 avec 25 ns

- d) Calculez la fréquence maximale à laquelle ce circuit peut fonctionner avec pipeline.


0/ 1 pt

$$\frac{1}{25ns + \underbrace{2ns \cdot 3} + 4ns}$$

**Problème 2: Additionneur « Carry-Lookahead » (10 pts)**

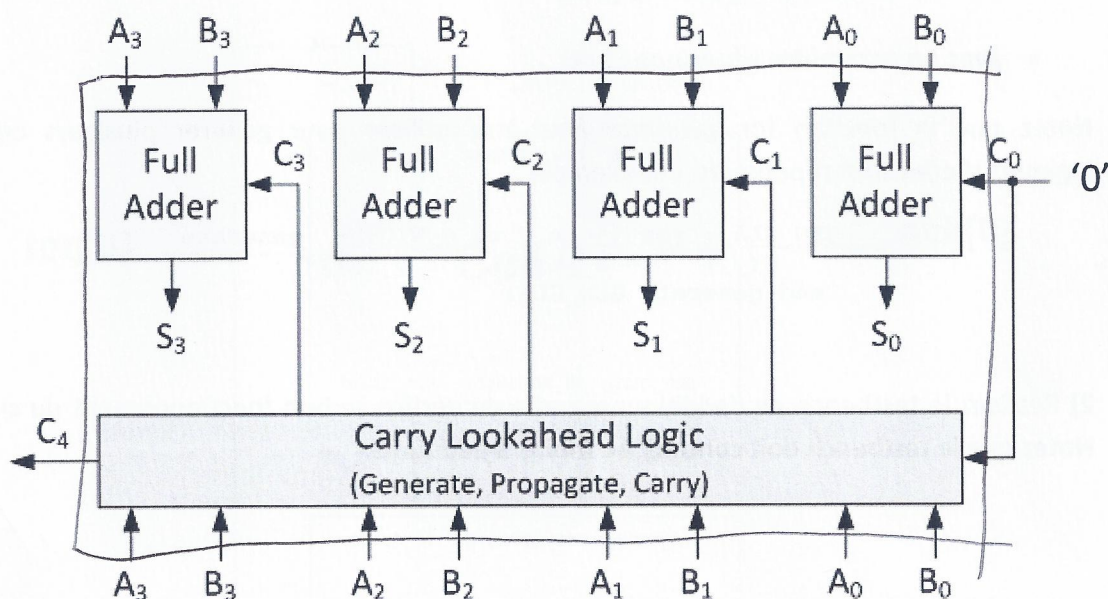6.5

Afin de réduire le délai dû à la propagation du carry dans un additionneur « ripple-carry adder », il est possible d'évaluer rapidement pour chaque étage si le carry de l'étage précédemment vaut '0' ou '1'. Si une évaluation correcte peut être faite dans un temps relativement court, la performance de l'additionneur complet sera améliorée. Il s'agit en fait d'un additionneur de structure « Carry-Lookahead » :



Pour mieux comprendre la logique du block Carry Lookahead logic, la fonction du carry-out pour un étage  $i$  est :

$$c_{i+1} = a_i b_i + a_i c_i + b_i c_i$$

Si on factorise cette expression :

$$c_{i+1} = a_i b_i + (a_i + b_i) c_i$$

On peut réécrire l'expression sous cette forme :

$$c_{i+1} = g_i + p_i c_i$$

Où le terme generate ( $g$ ) :

$$g_i = a_i b_i$$

Et le terme propagate ( $p$ ) :

$$p_i = a_i + b_i$$

La fonction  $g_i$  est égale à '1' quand les deux entrées sont égales à '1', sans se préoccuper du carry d'entrée, d'où le nom generate pour la fonction puisqu'il génère le carry-out. Concernant le terme  $p_i$  est égale à '1' lorsqu'une des deux entrées vaut '1'. Toutefois, le carry est généré si le carry-in vaut '1', d'où le terme propagate puisque l'on propage le carry-in.



1) Vous devez réaliser le code VHDL du carry-lookahead adder en le rendant le plus générique possible :

3,5/7 pts

- en utilisant uniquement des mappings (4 pts)
- avec la fonction for...generate (2 pts)
- avec un paramètre générique (1 pt)

Notez que la fonction for...generate peut-être utiliser pour générer plusieurs cellules logiques si elles sont répétitives, par exemple :


```
GEN_CLA : for jj in 0 to g_WIDTH-1 generate
  G(jj)   <= a_in(jj) xor b_in(jj);
end generate GEN_CLA;
```

2) Réalisez le testbench de l'additionneur afin de vérifier le bon fonctionnement du circuit. Notez que le testbench doit contenir au moins 3 additions.

3/3 pts

 **Problème 3: Arbiter (1 pt)** *(95)*

Soit la structure de l'arbiter que vous avez réalisé en TP. Ce schéma est incomplet et n'assure pas le bon fonctionnement de l'arbiter, notamment la règle 3. Indiquez directement sur le schéma le changement à apporter afin de s'assurer que l'arbiter fonctionne correctement.





1/ a) Oui, car on peut le diviser en plusieurs étages fonctionnant en cascade.  
et car les délais de étages sont + ou - identiques. ✓

```
2) library ieee;  
use ieee.std_logic_1164.all;  
entity shift is  
    generic (n: integer);  
    port (cin: in std_logic;  
          a, b: in std_logic_vector(n-1 downto 0);  
          s: out std_logic_vector(n-1 downto 0);  
          cout: out std_logic);
```

architecture bc of shift is

```
    component adder is  
        port (a, b, c: in std_logic;  
              s: out std_logic);  
    end component;
```

```
    signal Za, Zb, Zs, Zc: std_logic_vector(0 to n);
```

(-1/2) pas nécessaire pour tous les vecteurs

begin

```
    gen1: for I in 0 to (n-1) generate  
        add: adder port map (Zc(I), Za(I), Zb(I), Zs(I), open);
```

```
    end generate;
```

```
    Za <= a; Zc(0) <= '0';
```

```
    Zb <= b; Cout <= Zc(n-1);
```

```
    S <= Zs;
```

```
    for I in 0 to (n-1) loop
```

```
        Zc(n+1) <= (Za(n) AND Zb(n)) or (Zc(n) and (Za(n) or Zb(n)))
```

```
    end loop;
```

```
end architecture;
```

mismatch (-1)

(-1/2)

ce deux dans un process

generates (-1)

AND

(-1/2)

))



Test bench  
library ieee; use ieee.std\_logic\_1164.all;

entity tb is  
end tb;

architecture t of tb is

signal Cin : std\_logic;  
signal a, s : std\_logic\_vector (n-1 downto 0);

signal h : integer := 2;

component still is

begin  
--  
--  
--  
end component

begin  
map : still  
port map (Cin => Cin,  
          Cont => Cont,  
          a => a,  
          b => b,  
          S => S);

process  
begin

Cin <= '0';  
a <= "11";  
b <= "11";  
wait for 100 ns;  
assert (Cont = '1') report ("error carry") severity ERROR;  
" (S = "11") report ("true result") severity ERROR;  
a <= "01";  
b <= "10";  
wait for 100 ns;

assert (Cont = '0') report ("error de carry") severity ERROR;  
assert (S = "11") report ("true result") severity ERROR;  
a <= "00";  
b <= "00";  
wait for 100 ns;

assert (Cont = '0') report ("true carry") severity ERROR;  
assert (S = "00") report ("true result") severity ERROR;

end process;

end architecture;