


TP6-7-8: PLL numérique

1. BUTS DU TRAVAIL

- ✓ **Etude** des éléments constituant une PLL numérique suivie d'un convertisseur D/A Sigma-Delta.
- ✓ **Modélisation VHDL** du circuit complet (seulement la PLL numérique, c.à.d. la partie bleue du schéma ci-dessous)
- ✓ **Modélisation du testbench** non synthétisable selon les instructions du cours.
- ✓ **Simulation** du circuit à l'aide de Modelsim et du testbench.
- ✓ **Synthèse** du circuit sur la FPGA Spartan3A (50k gates et 144 broches ; XC3S50A TQ144) de Xilinx avec ISE
- ✓ **Vérification** acoustique (démodulation FM) du circuit téléchargé sur la carte **R-FM (Recepteur FM)** de l'EIA-FR.

2 DESCRIPTION DU CIRCUIT

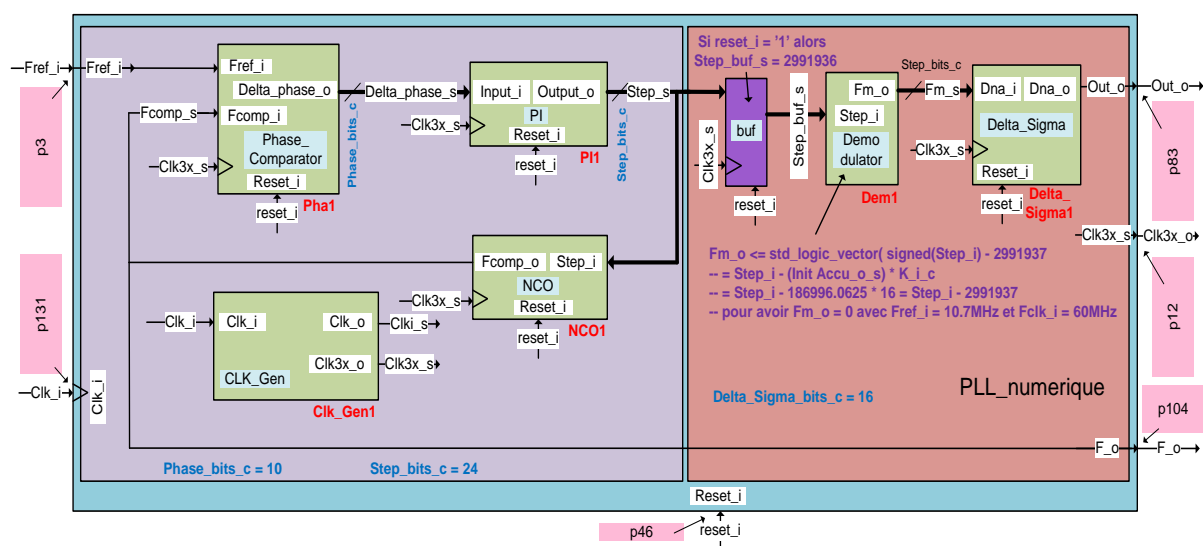Le schéma bloc du circuit à réaliser a été vu au cours. Il est représenté ci-dessous :



Dans ce travail pratique, les étudiants doivent modéliser tous les blocs, sauf le tripleur de fréquence «clk_gen». Cette partie en rouge et le clk_gen est donnée par le professeur. Le détail du contenu de chaque bloc est décrit dans le support de cours.

3 TRAVAIL À EFFECTUER

- A. **Créer un dossier PLL_numérique** avec tous les sous répertoires usuels ainsi que la librairie de travail work (ce travail a déjà été fait au cours). Attention, dans le fichier **modelsim.ini**, changer la **résolution en ps**.
- B. **Modéliser en VHDL** (fichier source avec une librairie personnelle pour la définition des constantes) le comparateur de phase « Phase Comparator ». Placer ces blocs dans le fichier PLL_numerique.vhdl fourni par le professeur. Ce fichier se trouve sous.
- C. Dans ce fichier PLL_numerique.vhdl (Template téléchargeable depuis Moodle), **modéliser en VHDL** le régulateur **PI** et le **NCO** (Numerically-Controlled Oscillator) qui peut être ici considéré comme un diviseur de fréquence de l'horloge système.

Pour l'horloge système à 60 MHz de cette PLL nous avons besoin d'un multiplicateur de fréquence par 3.

```
entity Clk_3x is
  port ( CLKIN_IN      : in    std_logic;
         RST_IN       : in    std_logic;
         CLKFX_OUT     : out   std_logic;
         CLKFX180_OUT  : out   std_logic;
         LOCKED_OUT    : out   std_logic);
end Clk_3x;
```

Comme ce genre de multiplicateur est décrit dans le cours VHDL et fait intervenir des notions plus avancées, il est déjà modélisé dans le fichier PLL_numerique.vhd fourni par le professeur.

- D. Modéliser en VHDL le testbench selon les indications données au cours (pages 16 et 17). Ces informations sont également décrites dans l'annexe de cette donnée.
- E. Simuler votre modèle VHDL à l'aide de votre testbench. Utiliser pour cela les fichiers Phase_comparator_cours_ps.do, PLL_numerique_tb.do et PLL_numerique_tb.jpg donnés par le professeur.

Remarque: Les fichiers fournis par le professeur se trouvent sous Moodle

- F. Synthétiser votre circuit et utiliser pour cela le fichier PLL_numerique.ucf donné par le professeur.
- G. Télécharger et tester votre circuit sur la carte RADIO FM du labo. Ce test audible se fera par démodulation d'un émetteur radio FM.
- H. Résumez vos résultats (code VHDL, simulations et mesures) dans un rapport de laboratoire.

Annexe : Modèle VHDL du test bench

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all; use ieee.numeric_std.all; use
ieee.math_real.all;

entity PLL_Numerique_tb is end PLL_Numerique_tb;

architecture comp of PLL_Numerique_tb is

COMPONENT PLL_Numerique IS
PORT(clk_i,reset_i, fref_i : IN std_logic; F_o, out_o, clk3x_o : OUT
std_logic);
END COMPONENT;

signal clk_sti, clk_3x_sti, fref_sti : std_logic;
signal reset_sti : std_logic;
signal F_obs, out_obs : std_logic;
signal out_dec_obs : integer;
signal omega_s : real;

-- to be customized by user
constant f_clk_sti_c : real := 20000000.0; -- Fréquence de l'horloge
système d'entrée 20 MHz (60MHz/3)
constant fe_porteuse_c : real := 10700000.0; -- Fréquence d'entrée
centrale
constant deltaf_c : real := 150000.0; -- Modulation de fréquence plus/moins
150 kHz
constant fe_audio_c : real := 12500.0; -- Fréquence audio 12.5 kHz
constant ampl_sinus : real :=0.97; -- Amplitude du sinus Audio
(réduction par rapport à deltaf_c
-- enf of customization by user

constant clockperiod_c : time := (1.0/f_clk_sti_c) * 1 sec;

shared variable init_temps_v : time;
shared variable t_v : real;

signal inputperiod_s : time := (1.0/fe_porteuse_c) * 1 sec;
signal fe_input_sti : real ;

for all: PLL_Numerique use entity work.PLL_Numerique;

begin

PLL_Numerique1 : PLL_Numerique
port map (clk_i => clk_sti, reset_i => reset_sti, fref_i => fref_sti, F_o
=> F_obs,
out_o => out_obs, clk3x_o => clk_3x_sti);

process
begin
reset_sti<='1';
init_temps_v := now;
wait for 100 ps;
reset_sti <= '0';
wait;
```

```
end process;

process (clk_sti, reset_sti)
begin
if reset_sti='1' then
    fe_input_sti <= fe_porteuse_c;
    omega_s <= 0.0;
elsif rising_edge(clk_sti) then
    t_v := real((now - init_temps_v) / 1 ps) / 1000000000000.0;
    omega_s <= (2.0*math_pi*fe_audio_c*t_v);
    fe_input_sti <= fe_porteuse_c +
(ampl_sinus*real(deltaf_c)*sin(omega_s));
end if;
end process;

inputperiod_s <= (1.0/fe_input_sti) * 1 sec;
fref_sti <= '0' when reset_sti='1' else not fref_sti after inputperiod_s/2;


clk_sti <= '0' when reset_sti='1' else not clk_sti after clockperiod_c/2;

process (clk_3x_sti, reset_sti)
begin
if reset_sti='1' then
    out_dec_obs <= 0;
elsif rising_edge(clk_3x_sti) then
    if out_obs = '1' then out_dec_obs <= out_dec_obs + 1;
    else out_dec_obs <= out_dec_obs - 1;
    end if;
end if;
end process;

end comp;
```

Annexes: simulation

Phase comparator:

 

PLL numérique :

